


## 一、实验内容

在本次实验中，将使用 Verilog HDL 语言设计实现：

- (1) RAM 的设计和仿真
- (2) 寄存器堆的设计和仿真

## 二、硬件逻辑图(逻辑验证图在第五部分)

(1) 16 个四位寄存器组成的寄存器堆 logisim 原理图

 

## 三、模块建模

(1) RAM 的设计和仿真

功能描述：半导体随机读写存储器，简称 RAM，它是数字计算机和其他数字系统的重要存储部件，可存放大量的数据。本设计文件满足时钟信号上升沿时向 ram 内部写入数据、使能信号高电平时存储器才运行，否则输出 z、读写信号高电平为写有效，低电平为读有效，与 ena 同时有效时才可对存储器进行读写的 RAM 功能。

```
module ram (
    input clk,
    input ena,
    input wena,
    input [4:0] addr,
    input [31:0] data_in,
    output reg [31:0] data_out
);
    reg [31:0] mem [31:0]; // 32 个存储位置,每个位置 32bit

    always @(posedge clk) begin
        if(ena)begin
            if(wena)begin//写
                mem[addr] <= data_in;
            end
            else begin//读
                data_out <= mem[addr];
            end
        end
        else begin
            data_out <=32'bz;
        end
    end

    always @(*) begin
        if(ena)begin
            if(wena==0)begin//读
                data_out <= mem[addr];
            end
        end
        else begin
            data_out <=32'bz;
        end
    end
endmodule
```

Inout 型

```

module ram2(
    input clk,
    input wena,
    input [4:0] addr,
    inout [31:0] data,
    input ena
);
    reg [31:0] mem [31:0]; // 32 个存储位置,每个位置 32bit

    always @(posedge clk) begin
        if(ena)begin
            if(wena)begin//写
                mem[addr] <= data;
            end
        end
        //读操作
        assign data=(ena==1&&wena==0)?mem[addr]:32'bz;
    end
endmodule

```

## (2) 寄存器堆的设计和仿真

功能描述：需要记忆多个字且单个寄存器不够用时，需要使用由多个寄存器组的寄存器堆。

```

module Regfiles(
    input clk,
    input rst,
    input we,
    input [4:0] raddr1,
    input [4:0] raddr2,
    input [4:0] waddr,
    input [31:0] wdata,
    output reg [31:0] rdata1,
    output reg [31:0] rdata2
);
    wire [31:0] out[31:0];
    wire [31:0] wa;

    decoder uut(
        .iData(waddr),
        .iEna(we),
        .oData(wa)
    );

```

```
genvar i;
generate
for(i=0;i<32;i=i+1)
begin:bin

    reg32 inst(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .ena(wa[i]),
        .data_in(wdata),
        .data_out(out[i])
    );
end
endgenerate
```

```
selector32-1 select1(
    .iC00(out[0]),
    .iC01(out[1]),
    .iC02(out[2]),
    .iC03(out[3]),
    .iC04(out[4]),
    .iC05(out[5]),
    .iC06(out[6]),
    .iC07(out[7]),
    .iC08(out[8]),
    .iC09(out[9]),
    .iC10(out[10]),
    .iC11(out[11]),
    .iC12(out[12]),
    .iC13(out[13]),
    .iC14(out[14]),
    .iC15(out[15]),
    .iC16(out[16]),
    .iC17(out[17]),
    .iC18(out[18]),
    .iC19(out[19]),
    .iC20(out[20]),
    .iC21(out[21]),
    .iC22(out[22]),
    .iC23(out[23]),
    .iC24(out[24]),
    .iC25(out[25]),
    .iC26(out[26]),
    .iC27(out[27]),
```

```
.iC28(out[28]),  
.iC29(out[29]),  
.iC30(out[30]),  
.iC31(out[31]),  
.iS(raddr1),  
.ena(~we),  
.oZ(rdata1)  
);
```

```
selector32-1 select2(
```

```
.iC00(out[0]),  
.iC01(out[1]),  
.iC02(out[2]),  
.iC03(out[3]),  
.iC04(out[4]),  
.iC05(out[5]),  
.iC06(out[6]),  
.iC07(out[7]),  
.iC08(out[8]),  
.iC09(out[9]),  
.iC10(out[10]),  
.iC11(out[11]),  
.iC12(out[12]),  
.iC13(out[13]),  
.iC14(out[14]),  
.iC15(out[15]),  
.iC16(out[16]),  
.iC17(out[17]),  
.iC18(out[18]),  
.iC19(out[19]),  
.iC20(out[20]),  
.iC21(out[21]),  
.iC22(out[22]),  
.iC23(out[23]),  
.iC24(out[24]),  
.iC25(out[25]),  
.iC26(out[26]),  
.iC27(out[27]),  
.iC28(out[28]),  
.iC29(out[29]),  
.iC30(out[30]),  
.iC31(out[31]),  
.iS(raddr1),  
.ena(~we),
```

```

        .oZ(rdata1)
    );
endmodule

module Dff(
    input CLK,
    input D, //输入信号 D
    input RST_n, //复位信号，低电平有效
    input ena,
    output reg Q1 //输出信号 Q
);
always @(negedge CLK or posedge RST_n)
begin
    if(RST_n==1)
    begin
        Q1<=0;
    end
    else
    begin
        if(ena==1)
        begin
            Q1<=D;
        end
    end
end
endmodule

module reg32(
    input clk,
    input rst,
    input ena,
    input [31:0] data_in,
    output [31:0] data_out
);
genvar i;
generate
for(i=0;i<32;i=i+1)
begin:bin
    Dff dff(
        .CLK(clk),
        .RST_n(rst),
        .D(data_in[i]),
        .ena(ena),
        .Q1(data_out[i])
    );
end
endgenerate
endmodule

```

```

    );
    end
    endgenerate
endmodule

module selector32-1(
    input [31:0] iC00,
    input [31:0] iC01,
    input [31:0] iC02,
    input [31:0] iC03,
    input [31:0] iC04,
    input [31:0] iC05,
    input [31:0] iC06,
    input [31:0] iC07,
    input [31:0] iC08,
    input [31:0] iC09,
    input [31:0] iC10,
    input [31:0] iC11,
    input [31:0] iC12,
    input [31:0] iC13,
    input [31:0] iC14,
    input [31:0] iC15,
    input [31:0] iC16,
    input [31:0] iC17,
    input [31:0] iC18,
    input [31:0] iC19,
    input [31:0] iC20,
    input [31:0] iC21,
    input [31:0] iC22,
    input [31:0] iC23,
    input [31:0] iC24,
    input [31:0] iC25,
    input [31:0] iC26,
    input [31:0] iC27,
    input [31:0] iC28,
    input [31:0] iC29,
    input [31:0] iC30,
    input [31:0] iC31,
    input [4:0] iS,
    input ena,//高电平有效，可以读数据
    output [31:0] oZ
);
    reg [31:0]temp[31:0];
    reg [31:0]t;

```

```

always @(*)
begin
    temp[0]=iC00;
    temp[1]=iC01;
    temp[2]=iC02;
    temp[3]=iC03;
    temp[4]=iC04;
    temp[5]=iC05;
    temp[6]=iC06;
    temp[7]=iC07;
    temp[8]=iC08;
    temp[9]=iC09;
    temp[10]=iC10;
    temp[11]=iC11;
    temp[12]=iC12;
    temp[13]=iC13;
    temp[14]=iC14;
    temp[15]=iC15;
    temp[16]=iC16;
    temp[17]=iC17;
    temp[18]=iC18;
    temp[19]=iC19;
    temp[20]=iC20;
    temp[21]=iC21;
    temp[22]=iC22;
    temp[23]=iC23;
    temp[24]=iC24;
    temp[25]=iC25;
    temp[26]=iC26;
    temp[27]=iC27;
    temp[28]=iC28;
    temp[29]=iC29;
    temp[30]=iC30;
    temp[31]=iC31;
    if(ena==1)
        t<=temp[iS];
    else
        t=32'bz;
end
assign oZ=t;
endmodule

module decoder(iData,iEna,oData);
    input [4:0] iData;//{d4, d3, D2,d1,d0}

```



```

input iEna;
genvar i;
generate
for(i=0;i<32;i=i+1)
begin:bit
    assign oData[i]=(iData==i)&&(iEna==1)?1'b1:1'b0;
end
endgenerate
endmodule

```

## 四、测试模块建模

### (1) RAM 的设计和仿真

```

module ram_tb;
    reg clk;
    reg ena;
    reg wena;
    reg [4:0] addr;
    reg [31:0] data_in;

    wire [31:0] data_out;

    ram uut (
        .clk(clk),
        .ena(ena),
        .wena(wena),
        .addr(addr),
        .data_in(data_in),
        .data_out(data_out)
    );

    initial begin
        clk = 0;
        forever #5 clk = ~clk; // 10ns 周期
    end

    initial begin
        ena = 0;
        wena = 0;
        addr = 0;
        data_in = 0;
        #10;
        // 写操作
    end
endmodule

```

```

        ena = 1;
        wena = 1;
        addr = 5'b00000; // 地址 0
        data_in = 32'h12345678; // 写入数据
        #10;
        data_in=32'h00000000;
        // 读操作
        ena = 1;
        wena = 0;
        addr = 5'b00000; // 读取地址 0
        #10;
        // 写操作
        ena = 1;
        wena = 1;
        addr = 5'b00100; // 地址 0
        data_in = 32'h66666666; // 写入数据
        #10;
        wena = 0; // 停止写操作
        #5;
        // 读操作
        ena = 1;
        wena = 0;
        addr = 5'b00000; // 读取地址 0
        #5;
        // 读操作
        ena = 1;
        wena = 0;
        addr = 5'b00100; // 读取地址 0
        #10;
        ena=0;

    end
endmodule

```

Inout 型 tb 文件

```

module ram2_tb;
    reg clk;
    reg ena;
    reg wena;
    reg [4:0] addr;
    wire [31:0] data;
    ram2 inst(
        .clk(clk),
        .ena(ena),
        .wena(wena),
        .addr(addr),

```

```

        .data(data)
    );
    integer i;
    initial
    begin
        clk=0;
        for(i=0;i<500;i=i+1)
        begin
            #5;
            clk=~clk;
        end
    end
    initial
    begin
        ena=0;
        #20 ena=1;
    end
    initial
    begin
        wena=0;
        #10 wena=1;
        #30 wena=0;
    end
    initial
    begin
        force data=32'habcdef12;
        #30 force data=32'h12345678;
        #10;
    end
    initial
    begin
        addr=5'b01010;
        #30 addr=5'b10101;
        #10 addr=5'b01010;
        #10 addr=5'b10101;
        #10;
    end
endmodule

```

## (2) 寄存器堆的设计和仿真

```

module Regfiles_tb;
reg clk;
    reg rst;

```

```

reg we;
reg [4:0] raddr1;
reg [4:0] raddr2;
reg [4:0] waddr;
reg [31:0] wdata;
wire [31:0] rdata1;
wire [31:0] rdata2;

Regfiles uut (
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .we(we),
    .raddr1(raddr1),
    .raddr2(raddr2),
    .waddr(waddr),
    .wdata(wdata),
    .rdata1(rdata1),
    .rdata2(rdata2)
);

initial begin
    clk = 0;
    forever #5 clk = ~clk; // T=10;
end

initial begin
    rst = 1; //高电平复位
    we = 0;
    raddr1 = 0;
    raddr2 = 0;
    waddr = 0;
    wdata = 0;

    #10;
    rst = 0;

    // 写操作
    #10;
    we = 1;
    waddr = 5'b00010;
    wdata = 32'h12345678; // 写数据
    #10;
    we = 0; // 停止写操作
    wdata=32'h00000000;

```

```

// 读操作
#5;
raddr1 = 5'b00010; // 读取\
#10;
//观察 dataout

#10 raddr2 = 5'b00100;
#10;


end

endmodule


```

## 五、实验结果

Logisim 逻辑验证图：

 

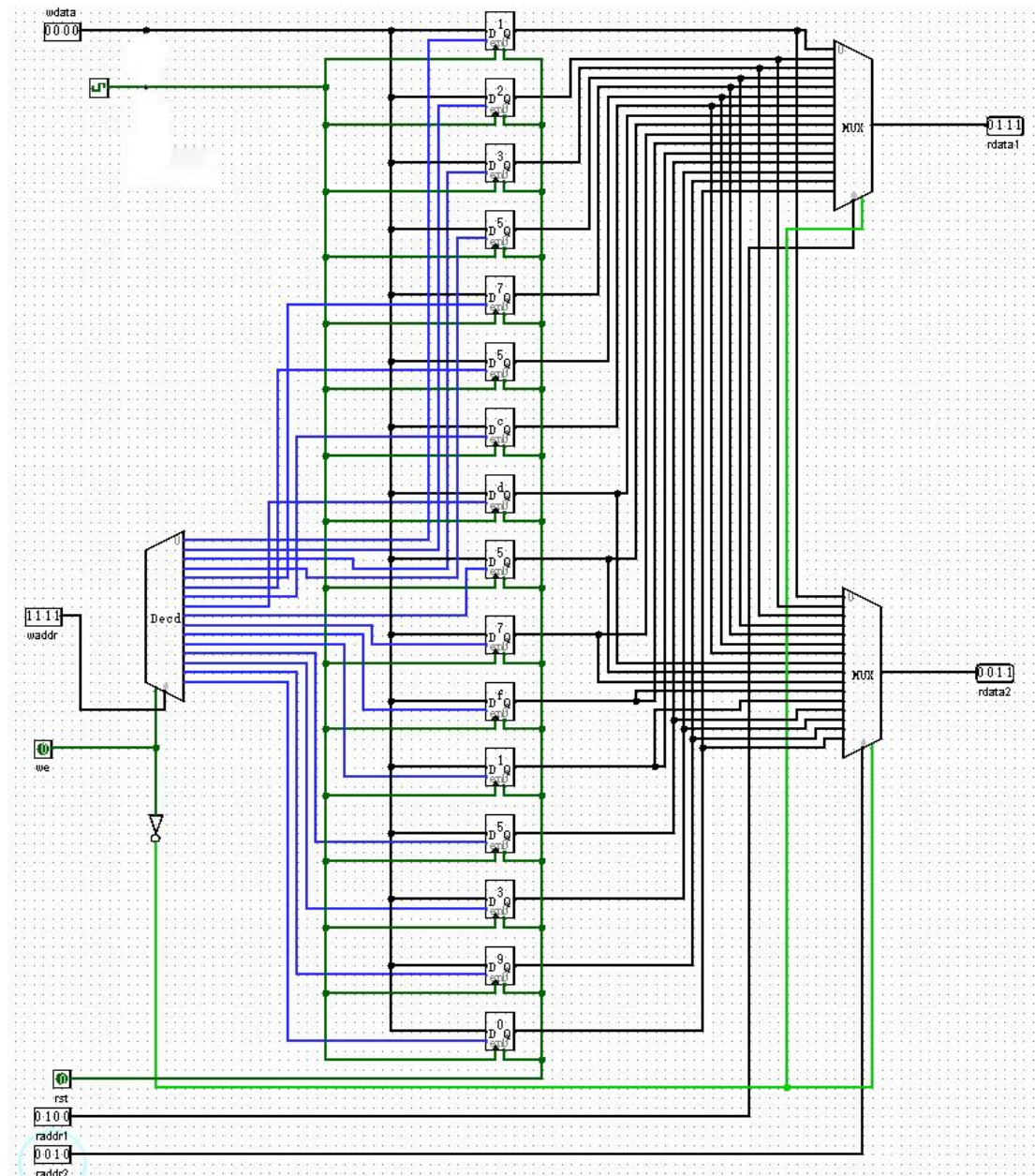该图为写入验证。此时 we 为 1, waddr 为 0100, 当时钟上升沿到来时, wdata=0111 的数据写入五号寄存器（从上至下为 1、2、3……号寄存器）。




该图为读入验证。当 we 为 0 时, raddr1=0100, 使 rdata1 读入对应寄存器的值 0111; raddr2=0010, 使 rdata2 读入对应的寄存器的值 0011。


### Modelsim 仿真波形图

#### (1) RAM 的设计和仿真

Ram:

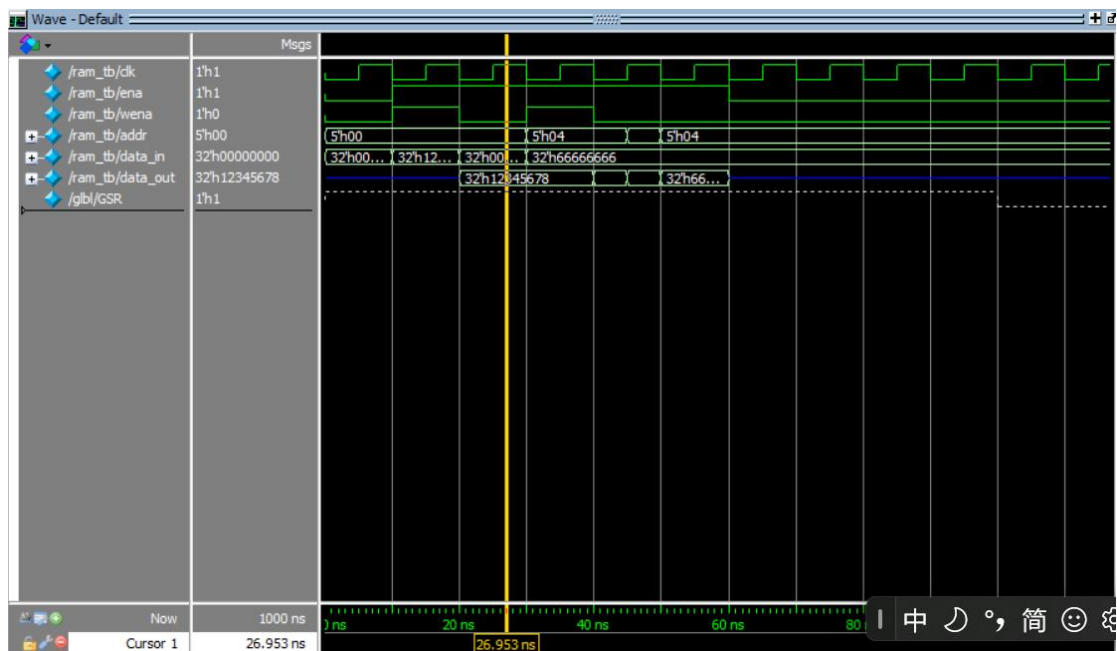


Ram2:

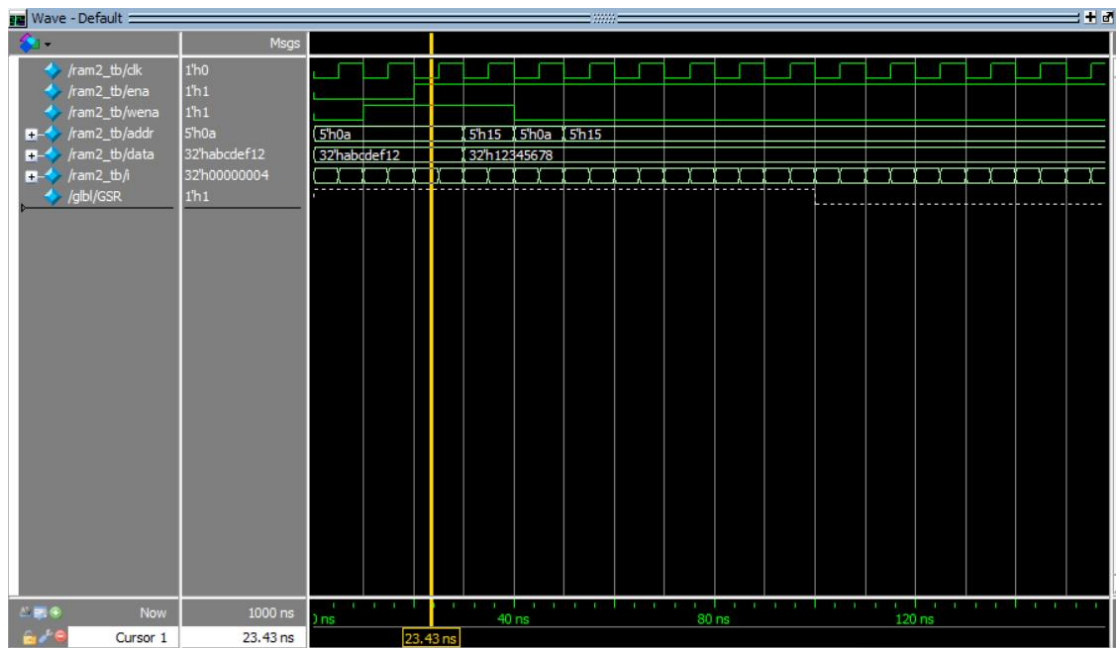

说明：两个 ram 的测试思路均是——以“读操作查写操作”。即某时刻写入数据，待写入后某时刻读取，若能读到，则说明当时写操作执行完成。并且同时验证了读操作的正确性。

## （2）寄存器堆的设计和仿真



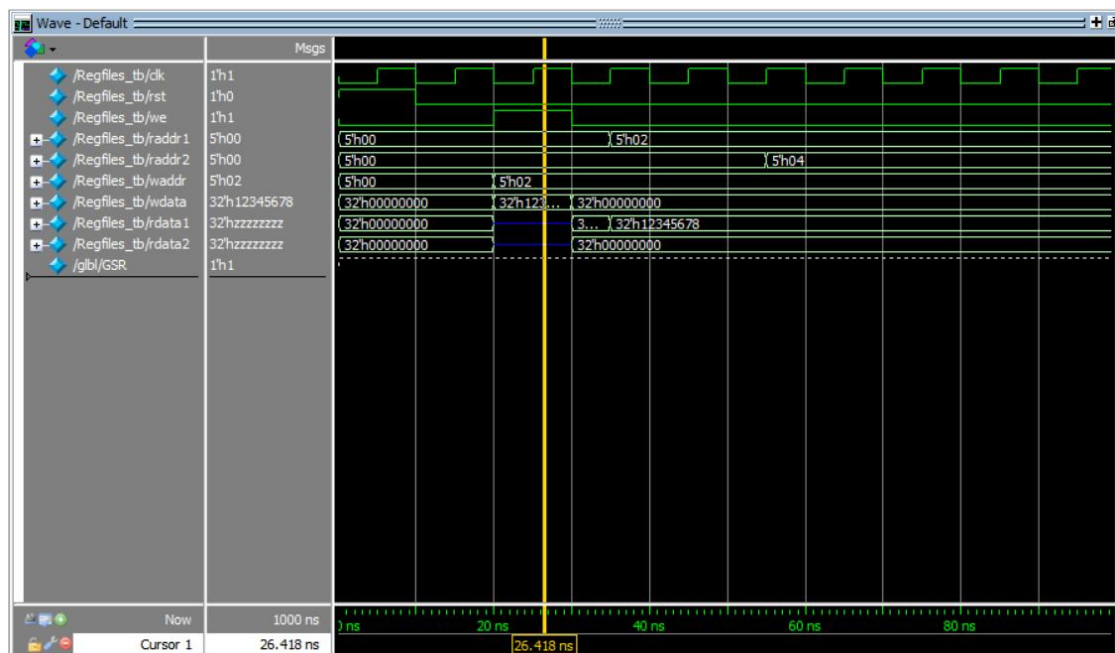

说明：该寄存器堆的测试思路也是---以“读操作查写操作”。即某时刻写入数据，待写入后某时刻读取，若能读到，则说明当时写操作执行完成。并且同时验证了读操作的正确性。