

一、实验内容

在本次实验中，将使用 Verilog HDL 语言设计实现：

- (1) 4 位数据比较器的设计和仿真
- (2) 8 位数据比较器的设计和仿真
- (3) 1 位加法器的设计和仿真
- (4) 8 位串行加法器的设计和仿真

二、模块建模

- (1) 4 位数据比较器的设计和仿真

功能描述：完成两组 4 位二进制数的大小比较。

```
module DataCompare4(
    input [3:0] iData_a,
    input [3:0] iData_b,
    input [2:0] iData,
    output reg [2:0] oData
);

always @(*) begin
    if (iData_a[3] > iData_b[3] || (iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] > iData_b[2]) ||
        (iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] == iData_b[2] && iData_a[1] > iData_b[1]) ||
        (iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] == iData_b[2] && iData_a[1] == iData_b[1]
            && iData_a[0] > iData_b[0]))
        (iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] == iData_b[2] && iData_a[1] == iData_b[1]
            && iData_a[0] == iData_b[0] && iData[2] == 1 && iData[1] == 0 && iData[0] == 0))
        oData = 3'b100;
    else if (iData_a[3] < iData_b[3] || (iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] < iData_b[2]) ||
        (iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] == iData_b[2] && iData_a[1] < iData_b[1]) ||
        (iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] == iData_b[2] && iData_a[1] == iData_b[1]
            && iData_a[0] < iData_b[0]))
        (iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] == iData_b[2] && iData_a[1] == iData_b[1]
            && iData_a[0] == iData_b[0] && iData[2] == 0 && iData[1] == 1 && iData[0] == 0))
        oData = 3'b010;
    else if ((iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] == iData_b[2] && iData_a[1] == iData_b[1]
        && iData_a[0] == iData_b[0] && iData[2] == 0 && iData[1] == 0 && iData[0] == 1))
        oData = 3'b001;
    else
        oData = 3'b000;
end

endmodule
```

(2) 8 位数据比较器的设计和仿真

功能描述：通过实例化 4 位数据比较器，完成两组 8 位二进制数的大小比较。

```
module DataCompare8(  
    input [7:0] iData_a,  
    input [7:0] iData_b,  
    output [2:0] oData  
);  
    wire [2:0] zhongjianxian;  
    DataCompare4 disiwei(  
        .iData_a(iData_a[3:0]),  
        .iData_b(iData_b[3:0]),  
        .oData(zhongjianxian[2:0])  
    );  
    DataCompare4 gaosiwei(  
        .iData_a(iData_a[7:4]),  
        .iData_b(iData_b[7:4]),  
        .iData(zhongjianxian[2:0]),  
        .oData(oData[2:0])  
    );  
endmodule
```

```
module DataCompare4(  
    input [3:0] iData_a,  
    input [3:0] iData_b,  
    input [2:0] iData,  
    output reg [2:0] oData );  
    always @(*) begin  
        if (iData_a[3] > iData_b[3] || (iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] > iData_b[2]) ||  
            (iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] == iData_b[2] && iData_a[1] > iData_b[1]) ||  
            (iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] == iData_b[2] && iData_a[1] == iData_b[1]  
                && iData_a[0] > iData_b[0]))  
            (iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] == iData_b[2] && iData_a[1] == iData_b[1]  
                && iData_a[0] == iData_b[0] && iData[2] == 1 && iData[1] == 0 && iData[0] == 0))  
            oData = 3'b100;  
        else if (iData_a[3] < iData_b[3] || (iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] < iData_b[2]) ||  
            (iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] == iData_b[2] && iData_a[1] < iData_b[1]) ||  
            (iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] == iData_b[2] && iData_a[1] == iData_b[1]  
                && iData_a[0] < iData_b[0]))  
            (iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] == iData_b[2] && iData_a[1] == iData_b[1]  
                && iData_a[0] == iData_b[0] && iData[2] == 0 && iData[1] == 1 && iData[0] == 0))  
            oData = 3'b010;  
        else if ((iData_a[3] == iData_b[3] && iData_a[2] == iData_b[2] && iData_a[1] == iData_b[1]  
            && iData_a[0] == iData_b[0] && iData[2] == 0 && iData[1] == 0 && iData[0] == 1))  
            oData = 3'b001;  
        else  
            oData = 3'b001;  
    end  
endmodule
```

(3) 1 位加法器的设计和仿真

功能描述：对两组 1 位二进制数进行加法运算。

```
module FA(  
    input iA,  
    input iB,  
    input iC,  
    output oS,  
    output oC  
);  
    wire xor1,and1,and2;  
  
    xor(xor1,iA,iB);  
    xor(oS,xor1,iC);  
    and(and1,iC,xor1);  
    and(and2,iA,iB);  
    or(oC,and1,and2);  
  
endmodule
```

(4) 8 位串行加法器的设计和仿真

功能描述：通过实例化调用 1 位加法器，实现计算两组 8 位二进制数。

```
module Adder(  
    input [7:0] iData_a,  
    input [7:0] iData_b,  
    input iC,  
    output [7:0] oData,  
    output oData_C  
);  
    wire l1,l2,l3,l4,l5,l6,l7;  
  
    FA f1(  
        .iA(iData_a[0]),  
        .iB(iData_b[0]),  
        .iC(iC),  
        .oS(oData[0]),  
        .oC(l1)  
    );  
  
    FA f2(  
        .iA(iData_a[1]),  
        .iB(iData_b[1]),  
        .iC(l1),  
        .oS(oData[1]),  
        .oC(l2)  
    );
```

```
FA f3(  
    .iA(iData_a[2]),  
    .iB(iData_b[2]),  
    .iC(l2),  
    .oS(oData[2]),  
    .oC(l3)  
);
```

```
FA f4(  
    .iA(iData_a[3]),  
    .iB(iData_b[3]),  
    .iC(l3),  
    .oS(oData[3]),  
    .oC(l4)  
);
```

```
FA f5(  
    .iA(iData_a[4]),  
    .iB(iData_b[4]),  
    .iC(l4),  
    .oS(oData[4]),  
    .oC(l5)  
);
```

```
FA f6(  
    .iA(iData_a[5]),  
    .iB(iData_b[5]),  
    .iC(l5),  
    .oS(oData[5]),  
    .oC(l6)  
);
```

```
FA f7(  
    .iA(iData_a[6]),  
    .iB(iData_b[6]),  
    .iC(l6),  
    .oS(oData[6]),  
    .oC(l7)  
);
```

```
FA f8(  
    .iA(iData_a[7]),  
    .iB(iData_b[7]),  
    .iC(l7),  
    .oS(oData[7]),  
    .oC(oData_C)  
);
```

```
endmodule
```

```

module FA(
    input iA,
    input iB,
    input iC,
    output oS,
    output oC
);
    wire xor1,and1,and2;

    xor (xor1,iA,iB);
    xor (oS,xor1,iC);
    and(and1,iC,xor1);
    and(and2,iA,iB);
    or(oC,and1,and2);

endmodule

```

三、测试模块建模

(1) 4 位数据比较器的设计和仿真

```

module DataCompare4_tb;
    reg [3:0] iData_a;
    reg [3:0] iData_b;
    reg [2:0] iData;
    wire [2:0] oData;

    DataCompare4 uut (
        .iData_a(iData_a),
        .iData_b(iData_b),
        .iData(iData),
        .oData(oData)
    );

    initial begin
        // 测试 1: iData_a 大于 iData_b
        iData_a = 4'b0101; iData_b = 4'b0011; iData = 3'b000;
        #10;
        // 测试 2: iData_a 小于 iData_b
        iData_a = 4'b0011; iData_b = 4'b0101; iData = 3'b000;
        #10;
        // 测试 3: iData_a 等于 iData_b
        iData_a = 4'b0101; iData_b = 4'b0101; iData = 3'b100;
        #10;
        // 测试 4: 相等时的特殊判断
        iData_a = 4'b0101; iData_b = 4'b0101; iData = 3'b010;
    end

```

```

        #10;
        // 测试 5: 另一个 iData 的特殊条件（假设这里表示某种特殊情况下的 iData_a 小于 iData_b）
        iData_a = 4'b0101; iData_b = 4'b0101; iData = 3'b001;
        #10;
    end
endmodule

```

（2）8 位数据比较器的设计和仿真

```

module DataCompare8_tb;
    reg [7:0] iData_a;
    reg [7:0] iData_b;
    wire [2:0] oData;

    DataCompare8 uut (
        .iData_a(iData_a),
        .iData_b(iData_b),
        .oData(oData)
    );

    initial begin
        // 测试 1: iData_a 大于 iData_b
        iData_a = 8'b0101_0100; iData_b = 8'b0011_0010;
        #10;
        // 测试 2: iData_a 小于 iData_b
        iData_a = 8'b0011_0101; iData_b = 8'b0101_0111;
        #10;
        // 测试 3: iData_a 等于 iData_b
        iData_a = 8'b0101_0000; iData_b = 8'b0101_0000;
        #10;
    end
endmodule

```

（3）1 位加法器的设计和仿真

```

module FA_tb;
    reg iA;
    reg iB;
    reg iC;

    wire oS;
    wire oC;

    FA uut (
        .iA(iA),
        .iB(iB),
        .iC(iC),

```

```

        .oS(oS),
        .oC(oC)
    );

    initial begin

        iA = 0; iB = 0; iC = 0;
        #10; // 0 + 0 + 0 = 0, 进位 0
        iA = 0; iB = 0; iC = 1;
        #10; // 0 + 0 + 1 = 1, 进位 0
        iA = 0; iB = 1; iC = 0;
        #10; // 0 + 1 + 0 = 1, 进位 0
        iA = 0; iB = 1; iC = 1;
        #10; // 0 + 1 + 1 = 0, 进位 1
        iA = 1; iB = 0; iC = 0;
        #10; // 1 + 0 + 0 = 1, 进位 0
        iA = 1; iB = 0; iC = 1;
        #10; // 1 + 0 + 1 = 0, 进位 1
        iA = 1; iB = 1; iC = 0;
        #10; // 1 + 1 + 0 = 0, 进位 1
        iA = 1; iB = 1; iC = 1;
        #10; // 1 + 1 + 1 = 1, 进位 1

    end

endmodule

```

(4) 8 位串行加法器的设计和仿真

```

module Adder_tb;

    reg [7:0] iData_a;
    reg [7:0] iData_b;
    reg iC;

    wire [7:0] oData;
    wire oData_C;

    Adder uut (
        .iData_a(iData_a),
        .iData_b(iData_b),
        .iC(iC),
        .oData(oData),
        .oData_C(oData_C)
    );

    initial begin
        iData_a = 8'h00; iData_b = 8'h00; iC = 0; #10; // 0 + 0 + 0 = 0, 进位 0
        iData_a = 8'h01; iData_b = 8'h01; iC = 0; #10; // 1 + 1 + 0 = 2, 进位 0
        iData_a = 8'h7F; iData_b = 8'h01; iC = 0; #10; // 127 + 1 + 0 = 128, 进位 1
        iData_a = 8'hFF; iData_b = 8'h01; iC = 0; #10; // 255 + 1 + 0 = 0 (8 位溢出), 进位 1
        iData_a = 8'hFF; iData_b = 8'hFF; iC = 0; #10; //1111 1110

    end


endmodule

```


四、实验结果

1. modelsim 仿真波形图


(1) 4 位数据比较器的设计和仿真

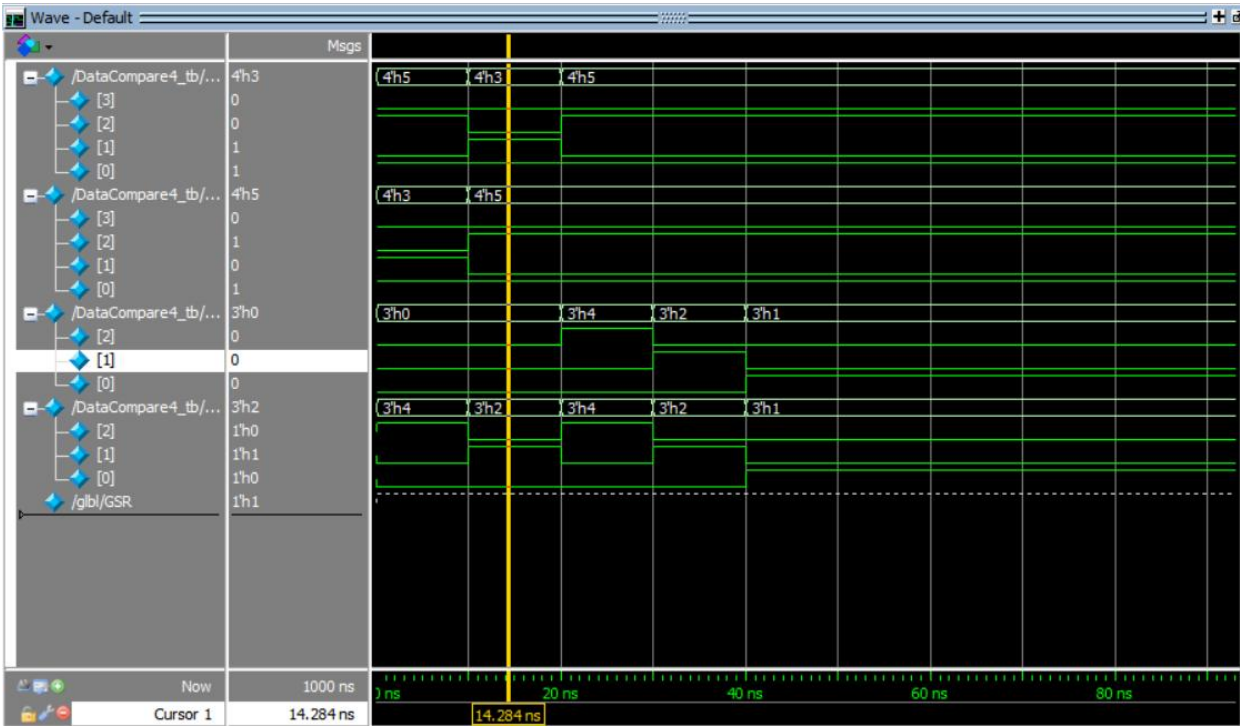

(2) 8 位数据比较器的设计和仿真

 

(3) 1 位加法器的设计和仿真

 


(4) 8 位串行加法器的设计和仿真




2. 下板后的实验贴图


(1) 4 位数据比较器的设计和仿真

 

 
iData_a=iData_b=0000 iData=100 ==>oData=100



 
iData_a=iData_b=0000 iData=010 ==>oData=010



 iData_a=iData_b=0000 iData=001 ==>oData=001




 iData_a= 1010 iData_b=0100 iData=001 ==>oData=100




iData_a= 0010 iData_b=1101 iData=101 ==>oData=010

(2) 8 位数据比较器的设计和仿真

 


iData_b[7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] iData_a

 iData_a= 0010 1010 iData_b=0010 0110 ==>oData=100




 iData_a= 1010 0011 iData_b=1110 1010 ==>oData=010




iData_a= iData_b=0000 0000 ==>oData=001


(3) 1 位加法器的设计和仿真

 

 $iA=1 \ iB=0 \ iC=1 \implies oC=1 \ oS=0$




 $iA=1 \ iB=1 \ iC=1 \implies oC=1 \ oS=1$




$iA=1 \ iB=0 \ iC=0 \implies oC=0 \ oS=1$

(4) 8 位串行加法器的设计和仿真

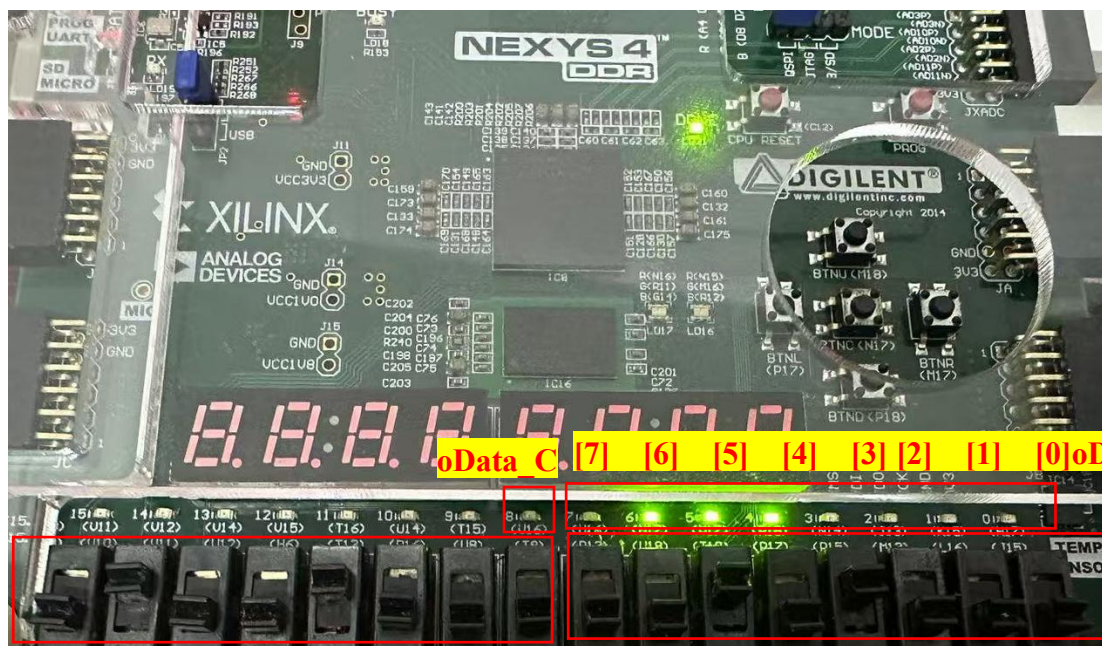


$iData_b \ [7] \ [6] \ [5] \ [4] \ [3] \ [2] \ [1] \ [0] \ [7] \ [6] \ [5] \ [4] \ [3] \ [2] \ [1] \ [0] \ iData_a$

 $iData_a=0010 \ 1000 \ iData_b=0100 \ 1000 \implies oData=0000 \ 1110 \ oC=0$



 iData_a=0010 1010 iData_b=0100 1000==>oData=0111 0010 oC=0



iData_a=0010 1010 iData_b=1110 1000==>oData=0001 0010 oC=1